

CONCOURS D'ENTREE EN LICENCE DE TECHNOLOGIE

Filière : Génie Electrique et Informatique Industrielle

Epreuve : de synthèse

Durée : 3 heures

N.B. Les candidats sont invités à étudier au préalable le système décrit en annexe avant d'aborder les questions.

Les différentes parties du sujet sont indépendantes.

1. Etude de la motorisation du système

La plaque signalétique du moteur donne entre autres les informations suivantes :

400/695 V, 40 kW, $\eta = 0.88$, $\cos \varphi = 0.86$

- 1) Quel est le couplage adéquat de ce moteur au réseau AES CONEL ? Justifiez votre réponse.
- 2) Que se passerait-il si l'on adopte pour le moteur un couplage autre que celui choisi au point 1) ?
- 3) Quel est le courant appelé par le moteur lors de son fonctionnement nominal ?
- 4) Calculez la vitesse de rotation nominale de ce moteur sachant qu'il a 4 pôles et que son glissement nominal est de 3%.
- 5) Calculez le couple nominal du moteur.
- 6) Donnez dans un même repère l'allure de la caractéristique mécanique du moteur ainsi que celle du couple résistant.
- 7) Donnez de façon générale pour un moteur synchrone triphasé l'arbre des puissances.

2. Etude de l'installation électrique

- 8) Citez 2 perturbations concrètes qu'un démarrage direct de moteurs puissants peut créer dans une installation électrique.
- 9) Indépendamment des résultats obtenus au point 1, on se propose un démarrage étoile-triangle des moteurs. Donnez les schémas des circuits de puissance et de commande d'un tel départ-moteur. On prendra KM1 (contacteur étoile), KM2 (contacteur de ligne), KM3 (contacteur triangle), S2 (Bouton-poussoir marche), S1 (Bouton-poussoir arrêt).
- 10) Donnez la liste complète du matériel requis pour la réalisation d'un tel câblage.

Une autre alternative pour la commande des pompes est la commande par variateur électronique. Le synoptique d'un tel variateur est donné par la figure ci-dessous.

- 11) Donnez le schéma explicite du pont PFD et de l'onduleur.
- 12) Quel est le rôle de chacun des composants ou constituants suivants :

- Pont PD3
- Condensateur C
- Onduleur
- Diode montée en antiparallèle avec le transistor dans l'onduleur
- Quelle est le type de transistor utilisé dans l'onduleur ?

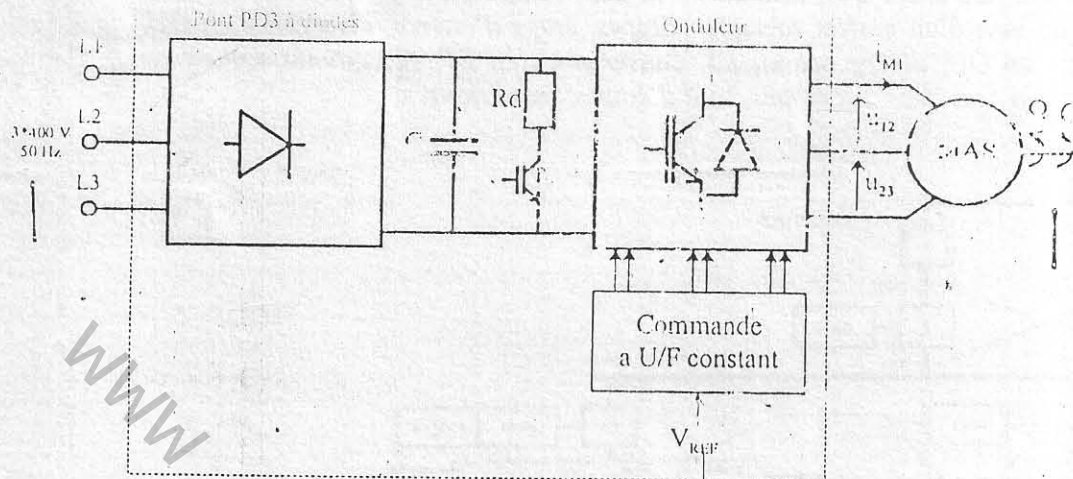


Fig. 1 Synoptique du variateur de vitesse des motopompes.

- 13) Donnez l'allure de la tension aux points suivants : sortie pont PD3, entrée onduleur, sortie onduleur.

Les instrumentistes de la SECAM ont utilisé pour des test sur un amplificateur à émetteur à la masse, un oscilloscope à couplage direct qui a la particularité d'afficher le signal total (composantes continue et alternative). Pour le montage ci-après, on demande

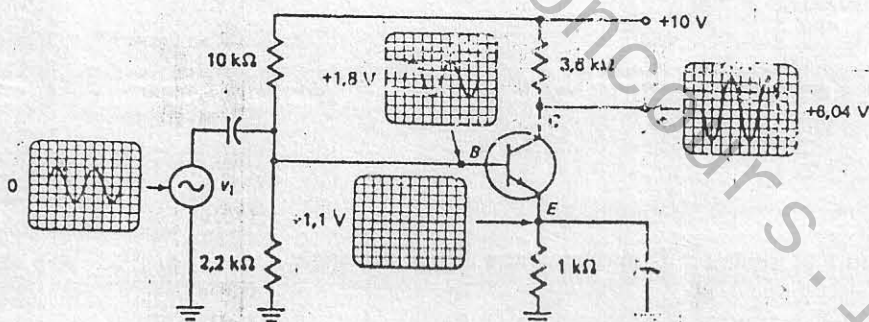


Fig. 2 Tensions vues par un oscilloscope à couplage direct

- 14) Les schémas équivalents en continu et en alternatif du montage.
15) Expliquer ce que représentent les différentes tensions ?
16) Quel est le rôle du condensateur de couplage d'entrée ?

3. Automatisation du système

Le Grafcet est un modèle de représentation graphique du fonctionnement de la partie commande d'un système automatisé.

- 17) Complétez la figure ci-après en mettant à leur juste place les désignations des éléments graphique de base d'un grafcet suivants : *Étapes, étape d'attente, divergence en OU, convergence en OU, divergence en ET, convergence en ET, réceptivités, boucle de reprise, actions associées aux étapes, saut d'étapes, transitions.*

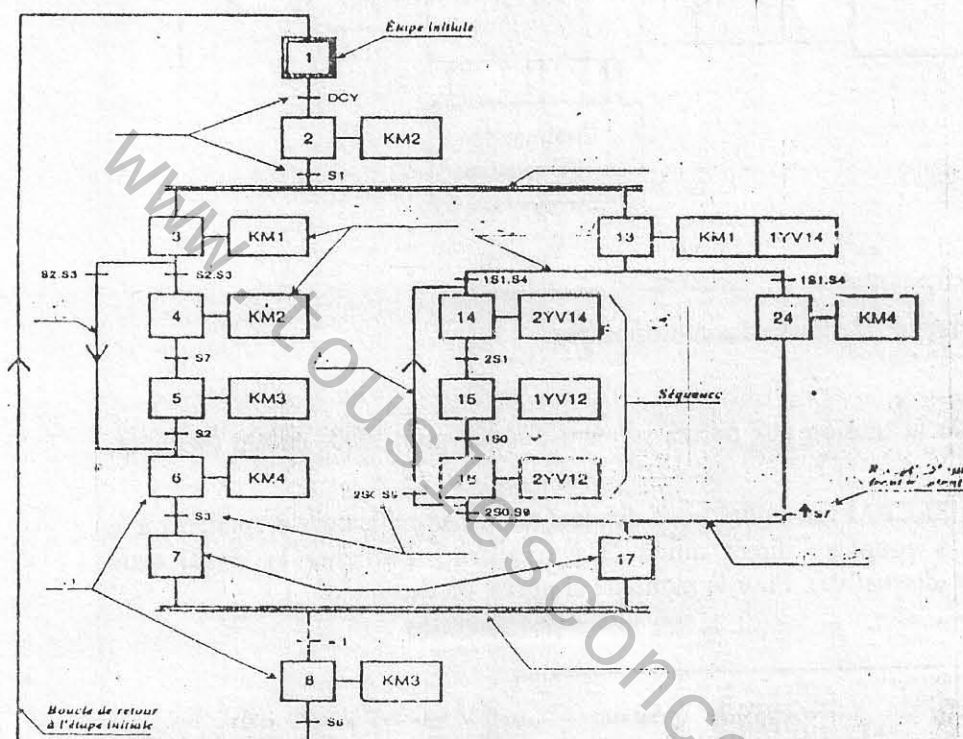


Fig. 3 : Synthèse du grafcet

- 18) Donnez les grafcets niveau 1 et niveau 2 d'un démarrage étoile – triangle.

4. Réseau local de la station d'épuration d'eau

La SECAM souhaite doter d'un réseau (informatique) local d'entreprise.

- 19) Quelles sont les topologies (physiques) possibles pour un réseau informatique. Donnez pour chacune d'elles un synoptique et présentez brièvement ses principaux avantages et inconvénients.
- 20) Dans la réalisation d'un réseau informatique, vous pouvez être amené à utiliser les éléments suivants : ponts, routeurs, hub, switch, répéteurs, modems. Définissez chacun de ces composants.

STATION D'EPURATION D'EAU

Pour mieux faire face aux problèmes d'approvisionnement en eau potable dans les grandes villes du pays, la SECAM (Société des Eaux du Cameroun) a construit de nouvelles stations de production d'eau. Celles-ci sont des stations d'épuration, c-à-d que l'eau potable est produite non à partir de forages profonds ou de prises dans des fleuves ou des rivières, mais plutôt à partir des eaux usées que l'on recycle.

1. Disposition du système et fonctionnement de la station

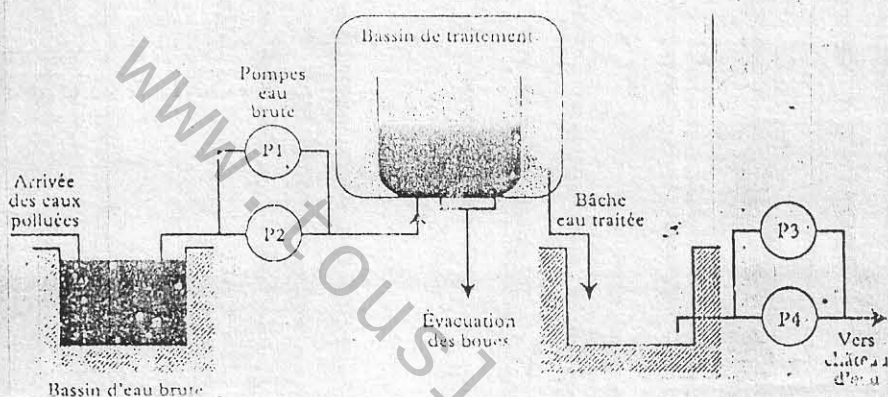


Fig. 4 Station d'épuration d'eau

L'arrivée de l'eau polluée se fait normalement dans un bassin de retenue des eaux brutes. Deux pompes P1 ou P2 envoient l'eau brute dans un bassin de traitement. Après traitement, l'eau est recueillie par gravité dans une bache d'eau traitée. Deux pompes P3 ou P4 alimentent un château d'eau. L'eau est ensuite distribuée aux utilisateurs, à une pression fixée par la hauteur d'eau du château d'eau.

Caractéristiques techniques

L'alimentation secteur est en $3 \times 400 \text{ V}$. Les pompes sont équipées de moteurs asynchrones triphasés à cage très puissants ($400/695 \text{ V}$, 40 kW , $\eta = 0.88$, $\cos \varphi = 0.86$) que l'on veut conserver. Les techniciens de la SECAM sont conscients du fait qu'un démarrage direct de ces moteurs occasionnerait sur le réseau une chute de tension excessive.

Le bassin d'eau brute, la bache d'eau traitée et le château d'eau sont équipés de capteurs de niveau. La mise en marche et l'arrêt de ces pompes est conditionnée par les informations reçues de ces capteurs. De nombreux autres capteurs assurent la surveillance des équipements, de la qualité de l'eau produite ainsi que du site. La mise en œuvre de ces installations est commandée par un automate Schneider 188 Micro relié à des terminaux de communication. Avec ces installations, la SECAM pourra être fidèle à sa devise « Une eau de qualité et en quantité ».

⑦

$$P_{uu} = 2\pi N C_N \Rightarrow$$

2) l'autre conjuge (conjugé étale) fournit un excédent de neutre à la liaison il s'agit de $230V$ -
pour ce regard le neutre doit maintenant se partager à
proportion de $(270^\circ/360^\circ)$ - donc il y aura un charge de $170V$ -
que la destination du neutre -

3) $P = \sqrt{3} UI \cos \varphi = 1.5 \text{ W}$
 $\rightarrow \sqrt{3} U I \sin \varphi = \frac{P}{\tan \varphi} = \frac{1.5}{\frac{1}{\sqrt{3}}} = 2.25 \text{ W}$
 $\Rightarrow \boxed{I_A = \frac{P_{\text{act}}}{U \cos \varphi} = \frac{1.5}{100 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}} = 0.026 \text{ A}}$

$$I = \frac{40.00 \text{ m}}{0.85 \times 0.3 \times 400 \times 0.026}$$

ii) Nitrogenous NN

QD
11
12
13
846


$\alpha \wedge \beta \Rightarrow \beta = 2$
 plus le nombre de
 pairs de jokers

$$x = 60 \text{ p} \quad \Delta H = \frac{60 \times 50}{2} = 1500 \text{ mm}$$

$$H = 1500 \text{ mm}$$


$$P_{uu} = 2\pi N C_N \Rightarrow$$

- i) Correlation

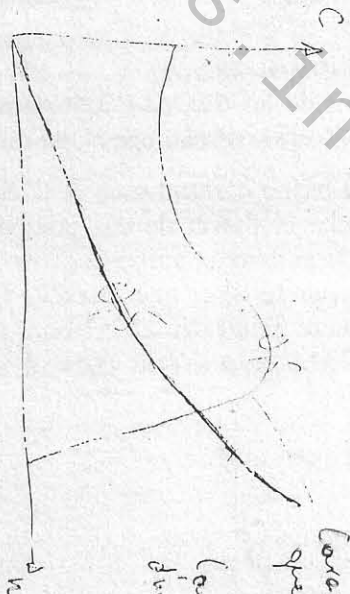


Coradi, qui m'a
que du malheur
C'est comme
donc pas de mal

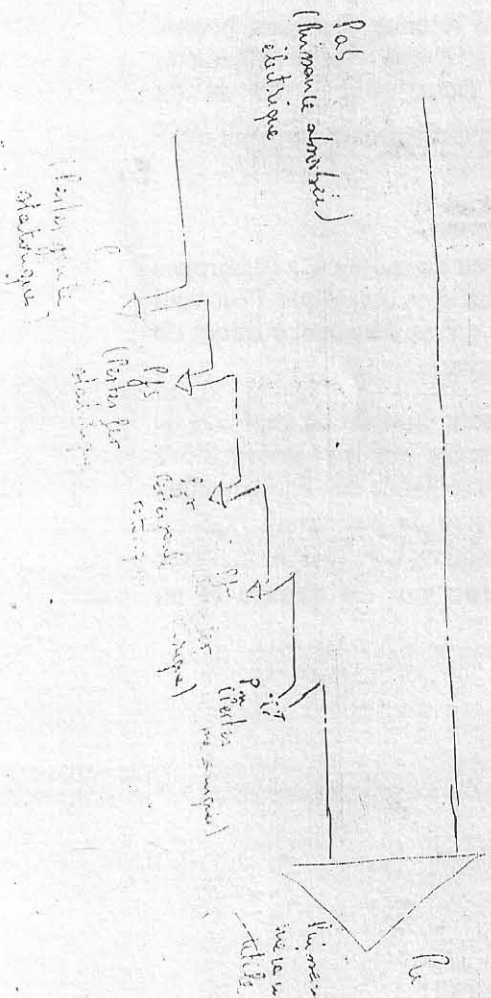7) Artikulation des gutturals in unser angelsächsischen



2

۲۰

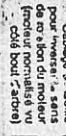


⑤

- 5

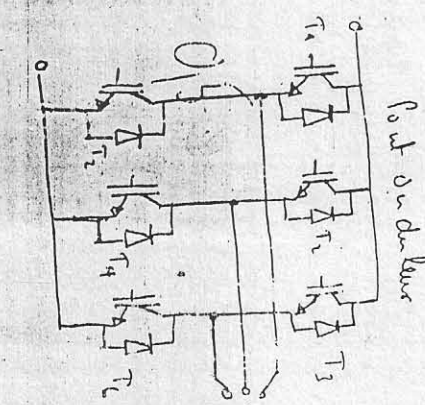11) 2's test divider

The diagram shows a 4-bit parallel adder circuit. The inputs are A (A₃, A₂, A₁, A₀) and B (B₃, B₂, B₁, B₀). The carry-in is 0. The sum outputs are S₃, S₂, S₁, S₀. The carry-out is 1. The sum is 1011, which is the 2's complement of 0101 (5).




- PDJ = condensateur triphasé $\bar{U}_l$
- Cond = condensateurs de filtrage de la tension redressée
- Onduleur = Onduleur | Inversion == $\overline{\text{PDJ}}$ du courant (par modulation de largeur de Impulsion de tension)
- Mode $\frac{1}{2}$ mode de roue libre de la quelle le courant circule lorsque la thyristor est bloquée
- Tiratron = tiratron triphasé à base mobile




1) Phase de l'oscilloscope

- tube oscilloscope

- phase de l'oscilloscope

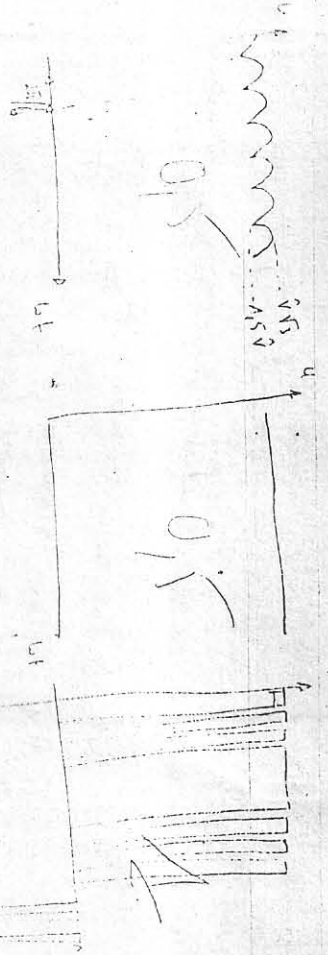

1a) Schéma d'un circuit à 2 entrées

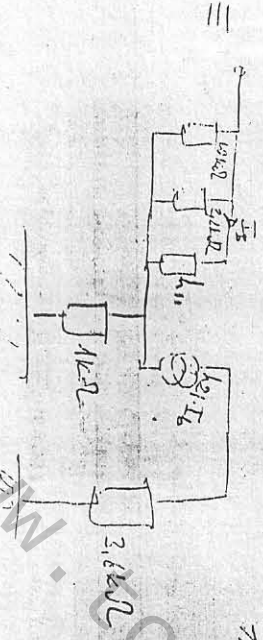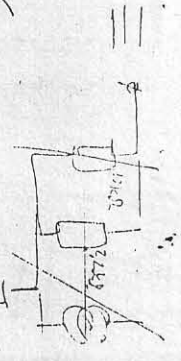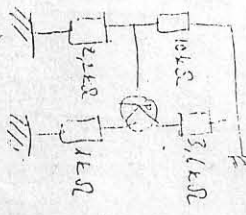

15

A - signal alternatif de base

B - tension alternative de base avec niveau de repos

$$V_0 = \frac{2,2k\Omega}{10k\Omega + 2,2k\Omega} \cdot 10 = 1,8V$$

C - la tension continue de l'émetteur est

environ 1,1V car l'émetteur est

à 1,7V de la tension continue de base

Aucune tension alternative n'apparaît ici

parce que le condensateur de découplage met son

à la masse.

$$I_E = \frac{1,1V}{2k\Omega} = 0,55mA$$

D - Tension alternative amplifiée et inversée

son niveau de repos est 6,04V.

$$V_e = 10V - (0,55mA)(3,6k\Omega) = 6,04V$$

16) Le condensateur de couplage d'entrée permet d'adapter l'étage d'entrée à l'étage d'amplification.

